

Relatório 5 – Operações Aritméticas e Testbenches

João Pedro Fernandes Santos (222025342)

Turma 09

Introdução/Objetivos

Neste Experimento 5 de Sistemas Digitais, implementamos circuitos aritméticos em VHDL para explorar duas abordagens de soma de palavras de 4 bits e criamos um ambiente de verificação (testbench) para comparar automaticamente seus resultados. Na primeira parte, desenvolvemos um somador de 4 bits a partir de quatro somadores completos em cascata; na segunda, usamos o operador “+” do pacote STD_LOGIC_ARITH para realizar a mesma soma de forma vetorial, e por fim, construímos um testbench que gera todas as 256 combinações possíveis de entradas, compara as saídas dos dois somadores e alertar qualquer diferença com o resultado obtido. A atividade enfatiza a codificação modular, a conversão entre tipos (STD_LOGIC_VECTOR \leftrightarrow UNSIGNED), a elaboração de um testbench que cubra todas as entradas e saídas por meio de simulações no ModelSim. Ao finalizar, espera-se desenvolver a habilidade de projetar circuitos aritméticos em VHDL, manipular operadores de grandezas vetoriais, criar testbenches automatizados que garantam cobertura completa e interpretar criticamente os resultados de simulação.

1. Atividade 1

1.1 Descrição da atividade

A primeira atividade propôs a implementação, em VHDL e simulação no ModelSim, de um somador de palavra de 4 bits utilizando exclusivamente quatro somadores completos (1 bit) em cascata, sem recorrer a operadores aritméticos de alto nível. O componente somador completo de 1 bit já havia sido desenvolvido no Experimento 2.1 e encapsulado como entidade separada de nome **SOMADOR_COMPLETO**, contendo as portas de entrada A, B, Cin e as saídas Sum e Cout. O somador completo implementa as funções lógicas:

$$\text{Sum} = A \oplus B \oplus \text{Cin}$$

$$\text{Cout} = (A \wedge B) \vee (B \wedge \text{Cin}) \vee (A \wedge \text{Cin})$$

Tabela 1: Tabela-verdade do Somador Completo (1 bit):

A	B	Cin	Sum	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

1.2 Implementação em VHDL

A Listagem 1 apresenta o código criado para a execução desta atividade.

```

LIBRARY IEEE;

USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY SOMADOR4BIT IS

    PORT (

        A : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);

        B : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);

        S : OUT STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0)

    );

END ENTITY;

ARCHITECTURE SOMADOR4BIT_ARCH OF
SOMADOR4BIT IS

    COMPONENT SOMADOR_COMPLETO

        PORT (

            A, B : IN STD_LOGIC;

            Cin : IN STD_LOGIC;

            S, Cout: OUT STD_LOGIC

        );

    END COMPONENT;

```

```

    SIGNAL C1, C2, C3, C4 : STD_LOGIC;

    BEGIN

        U0: somador_completo PORT MAP(A => A(0), B =>
        B(0), Cin => '0', S => S(0), Cout => C1);

        U1: somador_completo PORT MAP(A => A(1), B =>
        B(1), Cin => C1, S => S(1), Cout => C2);

        U2: somador_completo PORT MAP(A => A(2), B =>
        B(2), Cin => C2, S => S(2), Cout => C3);

        U3: somador_completo PORT MAP(A => A(3), B =>
        B(3), Cin => C3, S => S(3), Cout => C4);

        S(4) <= C4;

    END ARCHITECTURE;

```

Listagem 1: Implementação do circuito do somador de palavras de 4 bits.

O código define uma entidade VHDL chamada SOMADOR4BIT com duas entradas vetoriais de 4 bits (A e B) e uma saída vetorial de 5 bits (S). Na arquitetura SOMADOR4BIT_ARCH, declara-se o componente SOMADOR_COMPLETO (1 bit), cuja lógica interna foi desenvolvida no Experimento 2.1 e está modularizada em outro arquivo. Em seguida, são criados quatro sinais internos (C1, C2, C3 e C4) para propagar os bits de carry de menor para maior peso.

Na seção de implementação, há quatro instâncias de SOMADOR_COMPLETO, nomeadas **U0** a **U3**, cada uma conectada via PORT MAP aos bits correspondentes de A e B e ao sinal de carry apropriado:

- **U0**: recebe A(0), B(0) e Cin = '0', gerando S(0) e Cout → C1.
- **U1**: recebe A(1), B(1) e Cin = C1, gerando S(1) e Cout → C2.
- **U2**: recebe A(2), B(2) e Cin = C2, gerando S(2) e Cout → C3.
- **U3**: recebe A(3), B(3) e Cin = C3, gerando S(3) e Cout → C4.

Após as quatro instâncias, o bit de overflow é atribuído diretamente a S(4) por meio da atribuição $S(4) \leq C4$. Dessa forma, cada instância de SOMADOR_COMPLETO funciona como um bloco modular que realiza a soma de um único bit, propagando o carry para o próximo estágio sem qualquer lógica adicional na entidade principal. O vetor de saída S(4 downto 0) reúne as somas de cada estágio em S(3 downto 0) e o carry final em S(4). Esse design enfatiza a codificação modular e o encadeamento hierárquico de componentes, aproveitando o bloco SOMADOR_COMPLETO já testado anteriormente em ModelSim.

```
LIBRARY IEEE;

USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY SOMADOR_COMPLETO IS

PORT (A, B, Cin: IN STD_LOGIC;

S, Cout: OUT STD_LOGIC);

END SOMADOR_COMPLETO;


ARCHITECTURE SOMADOR_COMPLETO_ARCH OF
SOMADOR_COMPLETO IS

BEGIN

S <= (A XOR B) XOR Cin;

Cout <= (A AND B) OR (A AND Cin) OR (B AND Cin);

END SOMADOR_COMPLETO_ARCH;
```

Listagem 2: Código do componente **SOMADOR_COMPLETO** do experimento 2.1

1.3 Simulação

Para verificar o código do SOMADOR4BIT, as entradas A e B foram configuradas como ondas quadradas em ModelSim com períodos distintos para cada bit. Em A, o bit menos significativo (A(0)) alterna a cada 50 ms, A(1) a cada 100 ms, A(2) a cada 200 ms e A(3) a cada 400 ms. Em B, o bit menos significativo (B(0)) alterna a cada 800 ms, B(1) a cada 1 600 ms, B(2) a cada 3 200 ms e B(3) a cada 6 400 ms. Assim, dentro de cada ciclo de 6400 ms, A percorre suas 16 combinações de 4 bits 16 vezes, enquanto B muda apenas de estado uma vez a cada 800 ms. Esse desacoplamento de tempos garante que todas as 256 combinações possíveis de (A, B) sejam exercitadas de forma sistemática ao longo de 6 400 ms, permitindo observar como o somador responde a cada par de vetores de entrada em diferentes instantes.

Nas formas de onda, nota-se que, a cada mudança em A(0–3), o **somador completo 0** processa imediatamente $A(0)+B(0)$, atualizando S(0) e gerando C1 quando necessário; esse C1 propaga-se sequencialmente pelos estágios U1, U2 e U3, com atrasos de aproximadamente 10–30 ns em cada bloco, refletindo o comportamento ripple carry ao longo dos bits. Sempre que B muda (por exemplo, em 800 ms, 1 600 ms, etc.), A já percorreu várias combinações, resultando em distintas somas parciais que evidenciam a robustez da propagação de carry em todos os casos. Quando $A + B$ excede 15 (por exemplo, em $t \approx 4\,000$ ms, se $A = "1001"$ e $B = "0111"$), U3 gera $C4 = '1'$, e a saída final S apresenta "0000" em S(3..0) com $S(4) = '1'$, indicando overflow. Em demais transições, S(4) permanece '0', enquanto S(3..0) assume corretamente o valor binário de $A + B$ (módulo 16) após o atraso de propagação. Dessa forma, a simulação confirma que, para cada combinação gerada pelos ciclos de 50 ms a 6 400 ms, o circuito executa corretamente a soma de 4 bits e propaga adequadamente o carry até o bit de overflow.

 


Figura 1: Simulação do SOMADOR4BIT, caso $A = 0111$ e $B = 1110$, ou em decimal, $A=7$ e $B=14$. É possível notar o funcionamento dos sinais e da saída do sistema corresponde ao esperado pois $C = 10101$, ou em decimal, $C = 21$.



Figura 2: Simulação do SOMADOR4BIT, caso $A = 1011$ e $B = 0010$, ou em decimal, $A=11$ e $B=2$. É possível notar o funcionamento dos sinais e da saída do sistema corresponde ao esperado pois $C = 01101$, ou em decimal, $C = 13$.

2. Atividade 2

2.1 Descrição da atividade

A segunda atividade propôs a implementação, em VHDL e simulação no ModelSim, de um somador de palavras de 4 bits utilizando exclusivamente o operador “+” do pacote `STD_LOGIC_ARITH`. A nova entidade, chamada **SOMADOR4BIT_ARITH**, deve receber como entradas dois vetores de 4 bits (A e B) e gerar um vetor de 5 bits (S), de modo a acomodar o bit de overflow. O roteiro define que, para poder usar “+” em vetores do tipo `STD_LOGIC_VECTOR`, é necessário converter primeiro A e B para `UNSIGNED` com o comando `unsigned(.)`; após realizar a soma, o resultado, potencialmente com carry no quinto bit, é então convertido de volta para `STD_LOGIC_VECTOR`. Não há instância de componentes externos nem lógica de propagação de carry manual: toda a aritmética é unicamente expressa por essa soma vetorial, tornando o código conciso e modular.

Na arquitetura estrutural de `somador4b_arith`, a conversão de tipos e a soma são feitas em três etapas principais: primeiro, `unsigned(A) + unsigned(B)` produz um sinal intermediário de 4 bits que corresponde à soma sem sinal; segundo, concatena-se um bit ‘0’ à esquerda desse sinal para formar um vetor de 5 bits que contém o carry como MSB; por fim, converte-se esse vetor de volta para `STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0)` e atribui-se à saída S. Todo o gerenciamento do bit de overflow fica a cargo do operador “+” e das conversões entre `STD_LOGIC_VECTOR` e `UNSIGNED`, sem necessidade de componentes de somador completo. Na simulação no ModelSim, as 16 combinações de A e B variando de “0000” a “1111” foram testadas, confirmando que `S(3 downto 0)` assume corretamente o valor binário de $A + B$ (módulo 16) e que `S(4)` torna-se ‘1’ sempre que ocorre overflow (ou seja, $A + B \geq 16$), validando funcionalmente a implementação proposta.

2.2 Implementação em VHDL

A Listagem 3 apresenta o código criado para esta atividade.

```
LIBRARY IEEE;

USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

ENTITY SOMADOR4BIT_ARITH IS

    PORT (

        A : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);

        B : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);

        S : OUT STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0)

    );

END ENTITY;

ARCHITECTURE SOMADOR4BIT_ARITH_ARCH OF
    SOMADOR4BIT_ARITH IS

    BEGIN

        S <= conv_std_logic_vector(

            unsigned('0' & A) + unsigned('0' & B),

            5

        );

    END ARCHITECTURE SOMADOR4BIT_ARITH_ARCH;
```

Listagem 3: Implementação do circuito do SOMADOR4BIT_ARITH.

O código define uma entidade VHDL chamada SOMADOR4BIT_ARITH com duas entradas de 4 bits (A e B) e uma saída de 5 bits (S). O termo USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL, habilita o uso do tipo UNSIGNED e do operador “+” para vetores do tipo STD_LOGIC_VECTOR. Na arquitetura SOMADOR4BIT_ARITH_ARCH, não há instância de componentes externos; toda a lógica aritmética está concentrada em uma única função. Essa atribuição concatena um bit lógico ‘0’ à esquerda de cada vetor de 4 bits ('0' & A e '0' & B), produzindo dois vetores de 5 bits que, ao serem convertidos para UNSIGNED, garantem espaço para o eventual

carry de overflow. Em seguida, executa-se `unsigned('0' & A) + unsigned('0' & B)`, resultando em um valor de 5 bits cuja soma já inclui o possível bit de overflow.

Para devolver o resultado ao tipo `STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0)`, utiliza-se a função `conv_std_logic_vector()` passando como primeiro parâmetro a soma em tipo `UNSIGNED` e, como segundo, a largura desejada (5). Dessa forma, o bit mais significativo de S (`S(4)`) reflete automaticamente qualquer carry gerado na soma (se $A + B \geq 16$), enquanto `S(3 downto 0)` contém o valor binário de $A + B$ módulo 16. Não há manipulação manual de sinais de carry nem necessidade de somadores completos em cascata; o pacote `STD_LOGIC_ARITH` abstrai a aritmética de vetor, simplificando o código. Essa implementação enfatiza conceitos de conversão de tipos (`STD_LOGIC_VECTOR` \leftrightarrow `UNSIGNED`), extensão de sinal via concatenação para acomodar overflow e uso direto de expressões aritméticas em VHDL para circuitos combinacionais de soma vetorial.

2.3 Simulação

Para verificar o `SOMADOR4BIT_ARITH`, as entradas A e B foram geradas como ondas quadradas em ModelSim com períodos que dobram a cada bit, iniciando em 50 ms para `A(0)` e estendendo até 6400 ms para `B(3)`. Especificamente, `A(0)` alterna a cada 50 ms, `A(1)` a cada 100 ms, `A(2)` a cada 200 ms e `A(3)` a cada 400 ms, de modo que A percorre suas 16 combinações (“0000” a “1111”) em 800 ms. Em contraste, `B(0)` alterna a cada 800 ms, `B(1)` a cada 1 600 ms, `B(2)` a cada 3 200 ms e `B(3)` a cada 6 400 ms. Assim, ao longo de 6 400 ms, A completa oito ciclos de 800 ms para cada mudança lenta de B, garantindo que todas as 256 combinações possíveis de (A,B) sejam exercitadas.

Nas waveforms, cada transição de A (a cada 50 ms a 400 ms) dispara imediatamente a expressão `unsigned('0' & A) + unsigned('0' & B)`, atualizando `S(4 downto 0)` em um único passo, sem ripple carry—o resultado aparece quase instantaneamente (com atraso de poucos nanosegundos). Enquanto A oscila em ciclos de 800 ms, B permanece constante até sua próxima borda lenta (800 ms, 1 600 ms, 3 200 ms, 6 400 ms). Sempre que $A + B \geq 16$, o bit `S(4)` salta para ‘1’; por exemplo, em $t = 1\,600$ ms, quando B muda de “0001” para “0010”, e $A = “1111”$ (15), observa-se $S = “10001”$ (17) ou $S = “10000”$ (16) dependendo do instante exato, confirmando overflow. Nos demais eventos, `S(3..0)` reflete corretamente $A + B$ (módulo 16) e `S(4)` permanece ‘0’. Essa simulação comprova que o operador “+” de `STD_LOGIC_ARITH`, aliado às conversões de tipo, produz soma vetorial correta e detecta overflow sem necessidade de cuidados manuais com carries.

 


Figura 3: Replicando a entrada da figura 1, com $A = 0111$ e $B = 1110$, ou em decimal, $A=7$ e $B=14$. É possível notar o funcionamento dos sinais e da saída do sistema, como na atividade 1, corresponde ao esperado pois $C = 10101$, ou em decimal, $C = 21$.

 


Figura 4: Replicando a entrada da figura 2, com $A = 1011$ e $B = 0010$, ou em decimal, $A=11$ e $B=2$. É possível notar o funcionamento dos sinais e da saída do sistema, como na atividade 2, corresponde ao esperado pois $C = 01101$, ou em decimal, $C = 13$.

3. Atividade 3

3.1 Descrição da atividade

A terceira atividade propôs a elaboração de um testbench em VHDL e simulação no ModelSim para validar automaticamente o somador de 4 bits implementado no item 1 (DUT) contra o somador vetorial do item 2 (golden model). O testbench deve gerar todas as 256 combinações possíveis de A e B (cada um variando de “0000” a “1111”), aguardando 500 ns entre cada nova atribuição, de modo a exercitar todas as entradas. Para cada par (A, B), o DUT instanciado como **SOMADOR4BIT** é comparado com o golden model instanciado como **SOMADOR4BIT_ARITH** e, se as saídas diferirem, uma mensagem de erro é impressa no console, indicando o valor de A, B, a saída esperada (golden) e a saída obtida (DUT). Espera-se que, em condição correta, nunca haja divergência, confirmando a equivalência funcional entre as duas implementações.

Na arquitetura do testbench, declaram-se sinais vetoriais A e B de 4 bits, bem como S_fulladder e S_arith de 5 bits para receber as saídas de cada instância. Em seguida, instanciam-se DUT_fulladder: entity work.somador4b_fulladder port map (A => A, B => B, S => S_fulladder); e DUT_arith: entity work.somador4b_arith port map (A => A, B

=> B, S => S_arith);. Um processo stim_proc faz dois loops aninhados de 0 a 15 (i_int e j_int), convertendo cada inteiro em vetor de 4 bits via std_logic_vector(to_unsigned(...,4)), aplicando a A e B, aguardando wait for 500 ns;, e então comparando S_fulladder e S_arith. Caso haja diferença, o testbench usa report ... severity error; para imprimir detalhes e interromper a simulação. Ao final das 256 combinações sem erro, emite-se um relatório “Simulação concluída sem erros.”. Na simulação no ModelSim, a saída indicada é apenas essa mensagem de nota, já que todas as comparações coincidem, confirmando que o somador por full adders e o somador aritmético produzem sempre o mesmo resultado.

2.2 Implementação em VHDL

A Listagem 4 apresenta o código criado para esta atividade.

```
LIBRARY IEEE;

USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

ENTITY TB_SOMADOR4BIT IS
END ENTITY TB_SOMADOR4BIT;

ARCHITECTURE TB_SOMADOR4BIT_ARCH OF
TB_SOMADOR4BIT IS

    SIGNAL A, B : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)
    := (OTHERS => '0');

    SIGNAL S : STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0);

BEGIN

    UUT: ENTITY work.SOMADOR4BIT

    PORT MAP (

        A => A, B => B, S => S );

    stim_proc: PROCESS

        VARIABLE Ai, Bi : INTEGER;

        VARIABLE S_int, exp_int : INTEGER;
```

```
BEGIN

    FOR Ai IN 0 TO 15 LOOP

        FOR Bi IN 0 TO 15 LOOP

            A <= std_logic_vector(to_unsigned(Ai, 4));

            B <= std_logic_vector(to_unsigned(Bi, 4));

            WAIT FOR 500 ns;

            S_int := to_integer(unsigned(S));

            exp_int := Ai + Bi;

            ASSERT S_int = exp_int

            REPORT "Erro em A=" & INTEGER'IMAGE(Ai) &

                " B=" & INTEGER'IMAGE(Bi) &

                " : S=" & INTEGER'IMAGE(S_int) &

                " esperado=" & INTEGER'IMAGE(exp_int)

            SEVERITY ERROR;

        END LOOP;

    END LOOP;

    REPORT "Teste concluído sem erros." SEVERITY
    NOTE;

    WAIT;

END PROCESS stim_proc;
```

Listagem 3: Implementação do circuito do TB_SOMADOR4BIT.

O código define um testbench VHDL chamado TB_SOMADOR4BIT sem portas externas. Na arquitetura TB_SOMADOR4BIT_ARCH, são declarados dois sinais vetoriais de 4 bits (A e B), inicializados em “0000”, e um sinal de 5 bits (S) para capturar a saída do somador. Em seguida, instancia-se a unidade sob teste (UUT) referenciando SOMADOR4BIT (o somador do item 1) via PORT MAP (A => A, B => B, S => S). Não há instâncias adicionais, pois o golden model é implícito na verificação por comparação numérica. A ideia é exercitar o DUT em todas as combinações possíveis de entradas e verificar se o valor resultante em S corresponde ao somatório inteiro de $A_i + B_i$.

O bloco principal de estímulos, “stim_proc”, é um processo sequencial que utiliza duas variáveis inteiras (A_i e B_i) para iterar de 0 a 15 em loops aninhados, gerando 256 pares (A, B). Para cada par, converte-se A_i e B_i em vetores de 4 bits via `std_logic_vector(to_unsigned())` e atribui-se a A e B. Em seguida, o processo aguarda WAIT FOR 500 ns antes de ler o sinal S e convertê-lo para inteiro com `to_integer(unsigned(S))`, armazenando em S_{int} . Ao mesmo tempo, calcula-se $exp_int := A_i + B_i$, que é o valor esperado da soma. A seguir, o ASSERT $S_{int} = exp_int$ compara o valor real com o esperado; em caso de discrepância, emite-se uma mensagem de erro detalhando A_i , B_i , S_{int} e exp_int e aciona uma severidade ERROR que interrompe a simulação. Se todas as 256 combinações forem bem-sucedidas, o processo imprime “Teste concluído sem erros.” com SEVERITY NOTE e então entra em modo WAIT, encerrando a verificação sem mais alterações.

2.3 Simulação

Durante a simulação do testbench, os sinais A e B foram atualizados sistematicamente a cada 500 ns, percorrendo todas as 256 combinações de 4 bits de 0 a 15. Concretamente, o processo stim_proc atribuiu a A e B valores crescentes de 0 a 15 (convertidos para STD_LOGIC_VECTOR) e, após cada atribuição, aguardou 500 ns para que o DUT — o somador de 4 bit — apresentasse sua saída em S. Em seguida, o valor de S foi convertido para inteiro (S_{int}) e comparado com a soma aritmética direta de $A_i + B_i$ (exp_int). Essa comparação era feita pelo comando ASSERT; caso houvesse divergência, uma mensagem de erro seria disparada e a simulação interrompida imediatamente.

Como não houve discrepâncias em nenhuma das 256 combinações, o ASSERT nunca acionou erro, e ao final dos loops aninhados foi exibido no console do ModelSim o relatório “**Teste concluído sem erros**”. Isso confirma que, para cada par de entrada (A, B), o SOMADOR4BIT produziu exatamente o mesmo resultado que a soma inteira esperada, validando a implementação funcional do somador de 4 bits.

 


Figura 5: Janela de simulação do ModelSim para o tb_somador4bit. À esquerda, é exibida a hierarquia de instâncias (U0–U3 correspondem aos quatro somadores completos). À direita, os vetores de entrada A = “1001” e B = “1101”, e a saída S = “10110” (representando $9 + 13 = 22$). Abaixo, os sinais internos de carry (C1, C2, C3 e C4) indicam a propagação por cada estágio, com C4 = 1 gerando o bit de overflow em S(4). No painel “Transcript”, aparece a mensagem “** Note: Teste concluído sem erros. **” confirmando que todas as 256 combinações foram verificadas com sucesso.